

Schéma du récepteur

Liste des pièces:

- C1 365pF variables
- C2 .01 uF 50V mono céramique
- Q1 MPF102
- B1 9V
- L1 100T N $^{\circ}$ 28 sur un tube de papier toilette
- $L2\ 10T\ sur\ un\ morceau\ 1/2\ pouce\ de\ long\ du\ tube\ de\ papier\ toilette.$
- HS1 casque ohms 2K

