

Le sommateur abaisseur à résistances n'est possible que sur des sorties ampli ayant un point commun à la masse.

$R1 = R2 = 1000 \text{ à } 47\,000 \text{ ohms}$

$R3 = 10\,000 \text{ ohms}$ qui peut être remplacée par un potentiomètre de $R3'$ de $10\,000 \text{ ohms}$

