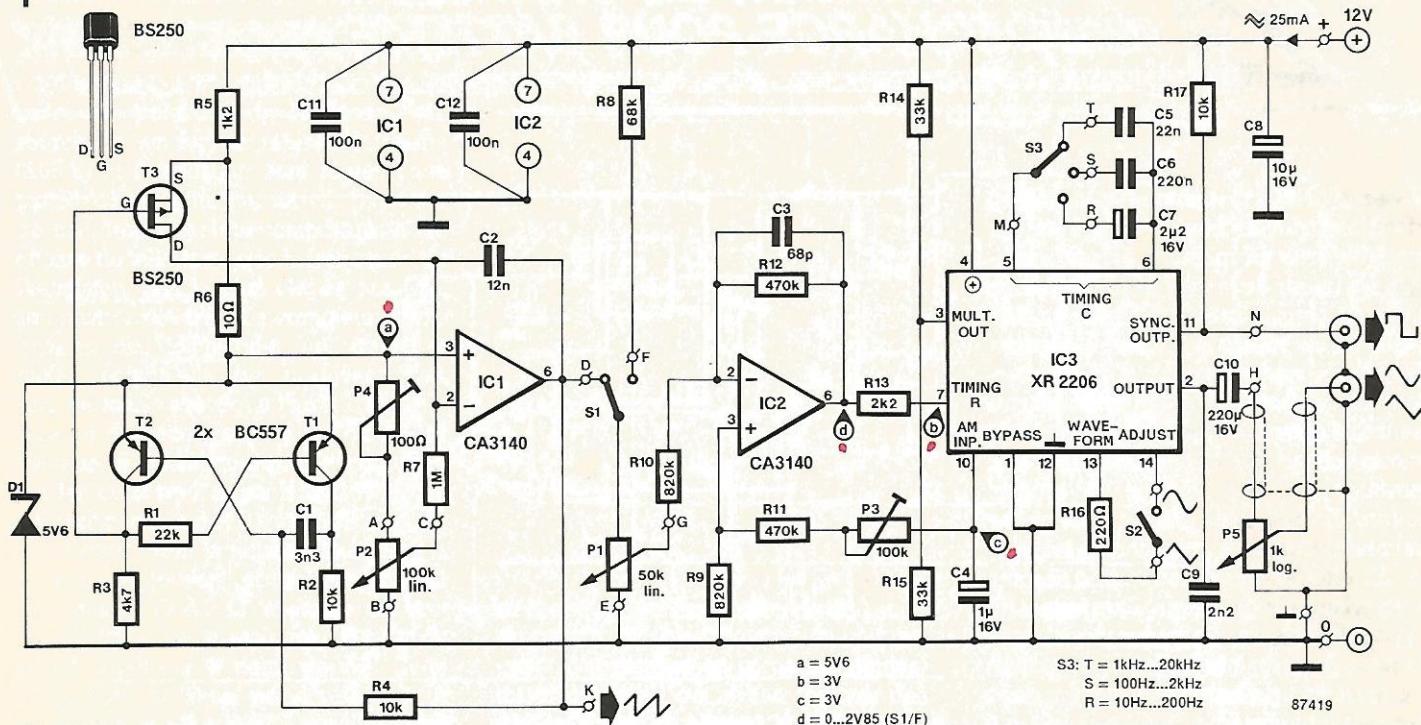


1



a = 5V6
 b = 3V
 c = 3V
 d = 0...2V85 (S1/F)

S3: T = 1kHz...20kHz
 S = 100Hz...2kHz
 R = 10Hz...200Hz

87419

Liste des composants

Résistances:
 R1 = 22 k
 R2,R4,R17 = 10 k
 R3 = 4k7
 R5 = 1k2
 R6 = 10 Ω
 R7 = 1 M
 R8 = 68 k
 R9,R10 = 820 k
 R11,R12 = 470 k
 R13 = 2k2
 R14,R15 = 33 k
 R16 = 220 Ω
 P1 = 50 k lin.
 P2 = 100 k lin.
 P3 = 100 k ajust.
 P4 = 100 Ω ajust.
 P5 = 1 k log.

Condensateurs:

C1 = 3n3
 C2 = 12 n
 C3 = 68 p
 C4 = 1 μ/16 V
 C5 = 22 n
 C6 = 220 n
 C7 = 2μ2/16 V
 C8 = 10 μ/16 V
 C9 = 2n2
 C10 = 220 μ/16 V
 C11,C12 = 100 n


Semi-conducteurs:

D1 = diode zener 5V6/400 mW
 T1,T2 = BC 557
 T3 = BS 250
 IC1,IC2 = CA 3140
 IC3 = XR2206 (Exar)

Divers:

S1 = inverseur unipolaire
 S2 = interrupteur unipolaire
 S3 = commutateur rotatif 1 circuit
 3 positions

cuit spécialisé, le XR2206, dotée en outre de trois condensateurs commutables qui permettent de choisir trois plages de fréquences différentes et d'un potentiomètre (P5) pour régler l'amplitude du signal de sortie. La fréquence du signal de sortie dépend du courant drainé de la broche 7 de IC3: elle répond à la formule suivante: $f_{\text{SOR}} = 320 \cdot I / C$, formule dans laquelle I est exprimée en mA, C en μF et f en Hz. Il est en outre bon de se rappeler (ou de savoir) que l'électronique interne de IC3 maintient sa bro-

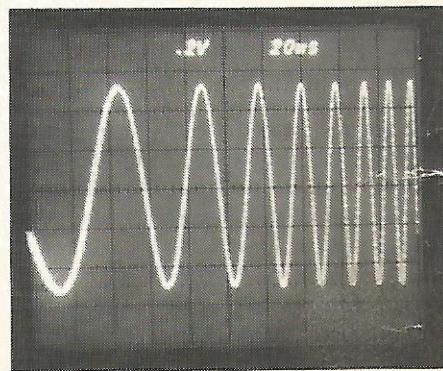

2

