

Limiteur de parasites

Son schéma est celui de la figure 5, mais il faut signaler que le téléviseur T4113 est généralement livré sans lampe correspondante (12AU7A), tout le montage étant cependant réalisé. Il suffit donc de placer la lampe sur son support et d'ajuster le seuil d'action par la manœuvre du potentiomètre R_9 . Le montage limiteur de parasites est alimenté à partir de la H.T. récupéré (470 V environ).

Le point (3) du schéma de la figure 5 doit être réuni au point correspondant de la figure 4.

Fig. 5. — Schéma de l'étage limiteur de parasites.

