Testeur AOP

Il s'agit d'un petit montage simple permettant de tester le fonctionnement d'un amplificateur opérationnel simple ou double. Bien qu'un amplificateur opérationnel ne soit pas destiné à fonctionner dans des montages de type comparateur de tension, c'est avec ce type de montage que j'effectue le test de bon fonctionnement. Un clignotement de la LED atteste d'un fonctionnement correct. Dans le cas contraire l'AOP est défectueux.

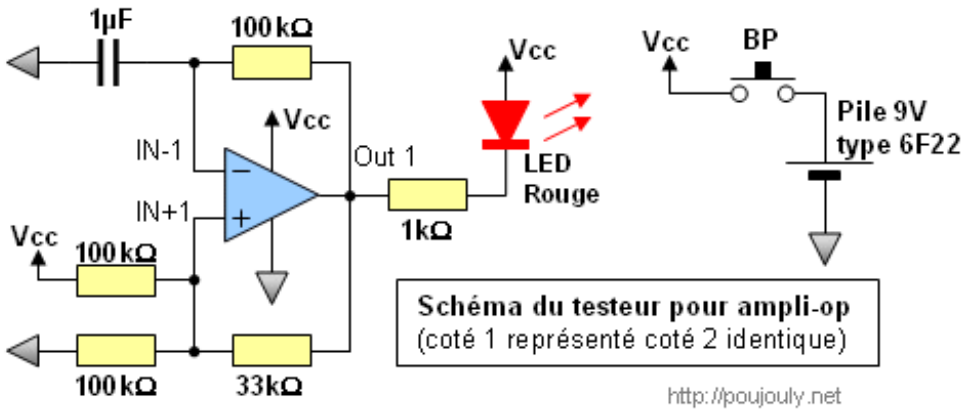

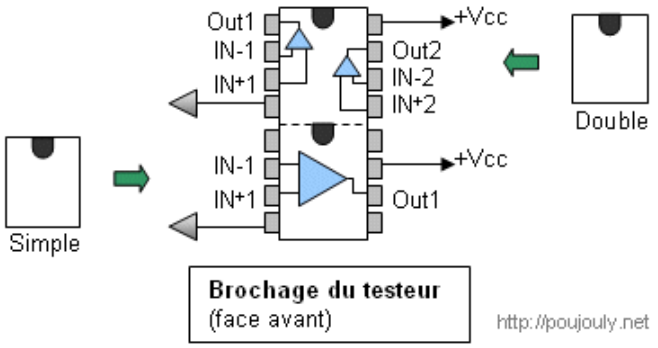

Cette réalisation tient dans une boite de type pupicoffre (ref MMP1) avec une alimentation par pile 9V (type 6F22). La photo ci-desssous donne un exemple de face avant.